3 ポートS パラメータ解析を活用した、GaAs MMIC SPDT SW 使用 「広帯域 IC SW 回路」の性能最適化と応用製品の実践開発指針

Aug.16, 2009

Fig.1

Mr. Endo

14

13

12

10 ୷

8

9

,,,, 11

1. 序文

3ポート S パラメータ解析を活用して、Fig.1 に示す GaAs MMIC O SPDT[Single Pole Double Throw] SW - NLG1512V を使用した高 Isolation 広帯域 SW の、高周波特性 - 解析評価方法と SW ON/OFF 性能の最適化について解説する。

この SW 回路は、周波数 100MHz - 3GHz の VHF 帯 / UHF 帯信号を ON/OFF する「RF 信号 型 ATT 回路を組み合わせて任 切替回路」や、 意の2進数減衰量(0dB-63dB)を得る「広帯域 減衰器」に適する。なお、同 IC SW を適用した実践回路の設計方法を後述する。

2.広帯域 IC SW 等価回路 [50 系] の作成

- (1) 広帯域回路の形成に必要な分布定数線路の マイクロストリップ ライン[MSL: Micro-Strip Line]の 設計について簡単に触れる。
- (2) SNAP のユーティリティ機能から「マイクロストリッフ"の特 性インピーダンス」を呼び出して、Fig.2 のよう にプリント基板のパラメータを記入すると、所望の 特性インピーダンス Zo を有する MSL の線路幅 等を求めることができる。
- (3) ここでは、IC SW や周波数特性補償回路の チップ部品を MSL に実装するために、MSL の両側に MSL の線路幅と略同じ幅のクリアラン



____ ₩C4

₩^{C5}

2

6

スを介して、ベタGNDを設けることを考慮して、MSLの特性インピーダンスZoを規定の50 に対して、約2-3%程度大きく選定する。



(4) それはMSL両側のGNDに よって MSL の特性インピーダ ンスが2-3%低下することを 補償するためである。

(5) シミュレーション回路全体を Fig.3 に示す。IC SW は、3 ポートネットワ -ク回路で表される。即ち、2つ の入力ポート「端子](P1、P2) と1つの出力ポート(PC)を有し、

各ポートに対して ON (入出力間導通) / OFF (入 出力間遮断)の2つの S パラメータが用意されている ので、各入力ポート毎に 2 系統の SW 切換回路 [Fig.4 参照]を「集中定数素子群¥電圧制御スイッ チ」を使用して形成する。



(6) IC SW の入出力は、SW を通過する高周波信号に対して可逆特性を有するので、2つの SPDT SW を対向して縦続し、SW の ON/OFF アイソレーションを向上する。 具体的には、 SW[SPDT SW-A]では出力端を入力ポートとし、2つの入力端を各々出力ポートとして機能させ る。出力側の IC SW[SPDT SW-B]では、通常通り2つの入力端をそれぞれ入力ポートとし、 出力端を出力ポートとして機能させる。

(7) SPDT SW-A のポート P2 と SPDT SW-B のポート P2 を伝送線路 MSL で接続し、その間に 周波数特性補償回路を挿入する。これによって、SW 回路を ON に働かせると同時に、目標 帯域内の通過特性を平坦にする。

(8)SPDT SW-A のポ-トP1 と SPDT SW-B のポ-トP の夫々は、50 終端で接続して SW 回路 OFF のときに、発生する漏洩信号を終端負荷に吸収させる。これによって、SW の遮断性能を達成して ON/OFF のアイソレーションを向上させる。



3.広帯域 IC SW 等価回路の S パラメータ解析

 SW ON の通過特性を Fig.5 に示す。MSL に 周波数特性補償回路を挿入して、SNAP のチュ -ニンウ^{*}機能で、その定数を最適化することによ って、20MHz - 3GHz の広帯域に亘って、通 過損失の帯域内偏差を約0.5dB 程度に向上さ せることが出来た。



- (2) SW OFF の通過特性を Fig.6 に示す。3GHz 以下で通過損失は-70dB 以下を示し、上記の SW ON の通過損失と対比してみると、SW 回路の ON/OFF アイソレーションは、20MHz 3GHz の広帯域に亘って、約 65dB 以上と優れた性能を表している。
- 4. 広帯域 IC SW コア回路 [75 系]の基礎検証
- [A]広帯域 IC SW コア回路の試作評価

GaAs MMIC の SPDT SW - NLG1512V を使 用した試作装置を Fig.7 に示す。3V の DC 電圧 をトグル SW にて切替えて、制御端子 VCTR1 / VCTR2 に印加することにより、RF 信号の通 過を経路を PC P1 / PC P2 に高速で切替え ることが出来る。トグル SW の代わりに、論理 信号(TTL や ECL)で切替制御すれば、IC SW の 応答性能を考慮して、数 ns 程度の切替制御は十 分に可能である。





Fig.7

SW 切替制御端子 VCTR1 / VCTR2 直近に は、数 100pF - 1,000pF の RF バイパス用のチッ プ・コンデンサを GND に接地することにより、 SW の ON / OFF の周波数特性を向上させる。

IC SW の ON/OFF アイソレーションを向上させる ためには、2 つの切替経路 PC P1 / PC P2 を分離するシールド板や、MSL と同軸コネクタの伝 播モードの違いによる RF 信号の反射・放射を

低減する入出力同軸コネクタ部分のシールドが有効 [Fig.8] であることを確認した。

Simulation 解析には反映されないが、実験 検証では、SPDT SW - B [出力側の RF 切替 IC SW2] 側の反射終端 75 を GND に短絡 [Fig.10] することにより、SW OFF 時の減 衰量を 10dB 近く向上できることが、分かっ ている。これは入力側の SPDT SW - A [RF 切替 IC SW 1] の終端抵抗 75 と SPDTSW



- B [出力側の RF 切替 IC SW2] の反射終端 75 が隣接することに よって、両者の電磁誘導結合或いは ア-スポテンシャル結合が微少に生じ、 SWOFF 時の両 IC SW が僅少に干 渉することを、防いでいる[Fig.10] ものと推定される。

ICSW1 と ICSW2 の導通側の伝 送路MSLの中途にイコライザ回路を挿 入して、





通過周波数特性を補償すること により、Fig.11 に示すように通過 損失の偏差を約 3dB から約 1dB に低減できる。

[B]広帯域 IC SW コア等価回 路の Simulation 解析と試作評価 の比較検証

導通側 / 遮断側を接続する MSL を除いた、SPDT SW - A



SnapSchema - [MSL 1.75ΩHome_PC=Tuned SPDT SW =Core Switch Circuit]



[入力 SW1] SPDT SW - B [出力 SW2] および周波数特 性補償用の1コライザで構成され る、等価回路[Fig.12]を形成す る。

SW ON 時の通過減衰周波数 特性を、補償回路無しの場合と、 補償回路有りの場合を比較し

Generation Constraints and the second second

て Fig.13 に示す。

使用周波数 3GHz 以下の帯域に於いて、通過 減衰量の帯域偏差を、補償回路無の約 3dB か ら補償回路有の約 0.5dB に、大きく低減させ ている。

補償回路の働きによる、SW ON 時の通過 減衰量 - 帯域偏差の改善効果は、前記の試作 評価の結果と、上記 Simulation 解析の改善 効果が、実に良く一致している。

SW OFF 時の通過減衰量 [遮断] は、前記

の試作評価の SW-A 改良後 2 の減衰特性 [3GHz 以下]と、上記の Simulation 解析の減衰 特性が、相似していることが判る。

5. 広帯域 IC ATT コア回路 [75 系]の基礎検証

[A]広帯域 IC ATT コア回路の試作評価

前記の広帯域 IC SW コア回路において、入 力側の SPDT SW - A [RF 切替 IC SW 1] の 終端抵抗 75 と SPDTSW - B [出力側の RF 切替 IC SW2]の終端抵抗 75 を接続する替わ りに、 型 ATT 回路を介して両端を接続する。

 Fig.15の基板に於いて、入力ネクタ
 IC SW1

 上側 MSL
 IC SW2
 出力ネクタの RF 信号伝





送路が導通側 [非 ATT 側]となり、

入力コネクタ IC SW1 下側 MSL [途中に 型 ATT を含む] IC SW2 出力コネクタの RF 信 号伝送路が ATT 側になる。

10dB ATT を 型 ATT 回路で構成した、広 帯域 IC 10dB ATT 回路の ATT 側の通過減衰 特性を Fig.16 に示す。

3GHz以下の通過帯域偏差は概ね6dBあることが分かる。

[B] 広帯域 IC ATT コア等価回路の Simulation 解析と試作評価の比較検証

導通側 / 遮断側を接続する MSL を除いた、SPDT SW - A [入力 SW1] SPDT SW - B [出力 SW2] および周波数特性補償回路で構成される、10dB ATT 等価回路[Fig.17]を形成する。



上記 10dB ATT 等価回路の ATT 側の減衰特性を Fig.18 に示す。3GHz 以下における減衰 特性の帯域偏差は、補償回路 2 無しで約 5dB 有り、前記の試作評価[Fig.16]の偏差約 6dB に相似していることが分かる。



試作評価で実際に検証で きていないが、

Simulation 解析[Fig.18] では、補償回路2の働き で、減衰特性の偏差を約 1dB に低減できるものと 推測される。

6. デジタル衛星放送受信装置用 広帯域 SW 装置の設計開発

[1]機能

BS IF 信号 / CS IF 信号を切替え、併せて同 RF 信号レベルを任意に減衰調整する。

[2]背景

地上デジタル TV 放送の 2011 年 7 月完全以降が終了すると、次世代のデジタル放送普及 の目玉政策として、大容量 Hi-Vision 衛星放送 [HDTV を 50ch - 100ch 同時放送] を 2015





S11 = : S21 → : S31 + : S33 + : S22 + (dB)

このような背景に対して、Hi-Vision 受信機 に各種デジタル TV 放送 [地デジ / BS デジタ ル / CS デジタル]を選択受信させるためには、 デジタル衛星放送をアンテナ受信した BS IF 信号 / CS IF 信号を切替える広帯域 SW 装置 が必要になる。

7

Input [75 Ω]	Fig.21	Output [75Ω]
RF Input=75 ohm	3 Coupler = 1GHz — 3	RF Output=75 ohm
25obm		
Coupled Output=50 ohm	88mm	Termination=75 ohm

20dB結合Output[50Ω]

して、適切な信号レベルを Hi-Vision 受信機に入力することが必要になる。

[3] 20dB 広帯域方向性結合器の設計

各種デジタル放送は伝播経路が 異なるために、その受信レベルが 大幅に異なる。そのために切替選 択した RF 信号レベルを、広帯域

SW ATT により所定レベルに調整

SNAP デザイン機能を利用して、低域遮断周波数 685MHz の広帯域 20dB 方向性結合器 [Fig.19]を設計する。この方向性結合器は Fig.20 に示すように、BS/CS の IF 周波数帯域 約 1.2 GHz - 2.7GHz に亘って、結合度約 20dB の平坦特性を得ている。



この広帯域 20dB 方向性結 合器の形状 [MSL の配置・結 合間隔等] を下に、PCB 基板 パターンを CAD 設計した結 果を Fig.21 に示す。

[4] RF2 信号を切替える広



帯域 高分離度 SW の設計

BS / CS IF 信号を切替える広帯域 SW(50 系)は、2つの入力ポートP1、 P2[切替対象となる2つの RF 信号の 入力端子]に接続された、コア SW 回 路1(前記の広帯域SW コア回路 Fig.12 と同一構成)とコア SW 回路2、およ び両コア SW 回路1、2の出力を切替 える SPDT SWB で構成される。 [Fig.22]





RF2信号の切替特性をSパラメータ解析で調べ てみると、Fig.23 に示すように 3GHz 以下の 帯域に於いて、SW ON 時の通過損失は約 6dB [偏差 0.5dB 以下] SW OFF 時の通過損失は 約 150dB 以上となり、RF2信号の切替アイルーションは 140dB 以上と極めて良好な SW 性能が期 待できる。

この広帯域 SW および前記広帯域 20dB 方向 性結合器を一緒に構成した、広帯域 SW 装置の PCB レイアウトを Fig.24 に示す。なお参考までに、

RF2信号切替SWの部品実装イメージ図を Fig.25 に示す。



[5]広帯域 SW 2 進数 ATT ■ スカ 回路の設計

広帯域SW2進数ATT回路 は、前記の広帯域ICATTコ ア回路を50系で形成した、 ユニットATTを6段に縦列接続し た構成になっている。

その広帯域 SW 2 進数 ATT 回路の等価回路(Fig.17)を、



S パラメー9解析した、代表的な周波数特性を Fig,27 - Fig.29 に示す。

通過 ATT 0dB で、6 段の ATT ユニットの導通側を全て 通過した場合の通過損失は約 22dB [帯域内偏差 0.5dB 以下]となり、この通過損失が ATT 0dB の基 準値(Fig.27)になる。

ATT 16dB の条件では、5 段目の ATT ユニットで 16dB ATT 側を通過し、その他の ATT ユニットでは全 て導通側を通過する。このときの全通過損失は約 38dB(=基準値 22dB + ATT 16dB、帯域内偏差 1dB 以下)になっている。

ATT 63dB の条件では、6 段の ATT ユニットの ATT 側を全て通過する。このときの全通過損失は約 85dB(=基準値 22dB + ATT 63dB、帯域内偏差 1dB 以下)になっている。



且つ高精度 (ATT 減衰量精度 1dB 以内) に任意 [論理的] に 制御できると推測される。

なお、広帯域 SW 2 進数 ATT 回路の PCB CAD 設計を Fig.30 に示す。前記の広帯域 IC ATT コ ア回路を、MSL で接続された臼



SPDT IC SW を 2 つ直列に接続した構成の ATT エットを、6 段に縦列接続した広帯域 SW 2 進数 ATT 回路は、30MHz - 3GHz の広帯域に亘って、高精 度に ATT [通過減衰量]を 2 進数制御できる見通 しが得られた。

よって、広帯域 SW 2 進数 ATT 回路は、BS / CS IF 信号の信号レベルを、高速(1us 以下)に





^{ライザ} (周波数補償)回路)を介して、6 段に縦 列接続されている。参考として、単位ステ ップ ATT [広帯域 IC ATT コア回路]の部 品実装配置を FIg.31 に示す。

[6]広帯域 SW 装置の全体構成

同SW装置の構成(コンセプト)をFig.32に示す。

SPDT IC SW を適用した広帯域 SW からなる、RF 2 信号切替器 [Fig.22]および広帯域 SW 2 進数 ATT 回路(減衰 ATT 6 段)[Fig.26]を基本回路とし、それ に RF 信号の減衰量を補償する、広帯域アンプを適切に組み合わせることによって、次世代デ ジタル衛星放送受信装置に適合する広帯域 SW 装置を、SNAP Simulation 解析の活用によ って実現できる見通しを得た。

7. GaAs MMIC SPDT SW 使用 した「広帯域 IC SW 回路」の纏め



(1)3ポートSパラメータの解析を縦横 無尽に駆使することによって、広帯 域ICSW応用回路の適応範囲を顕 著に拡大すると共に、次世代デジタ ル衛星放送時代に適した新規製品 開拓を、高性能・高品質で且つスピ ーディに達成できることを、明らか にした。

(2)S パラメータ解析は、数 MHz 数 GHz 以上に渡る広帯域の周波数
 領域に於いて、数 dB から数 100dB
 以上の超高タ イナミック・レンジ に及んで、

GaAs MMIC で構成される IC SW 等の特性を、高精度且つ高速に、さらに柔軟に解析できることを検証した。

(3)デジタル放送・通信時代の機器設計に、SNAP シミュレータは最適であること、その上、機器の試作評価と比較検証することで、機器の性能を最適化、高性能化できる能力を備えていることを、立証することが出来た。

- 以上 -